

- When the poles of a voltage source are connected via a load, this is called a circuit.
(Wenn die Pole einer Spannungsquelle über einen Verbraucher verbunden werden nennt man das einen Stromkreis.)



Task 1:

(Aufgabe)

Build the circuit using crocodile cables:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

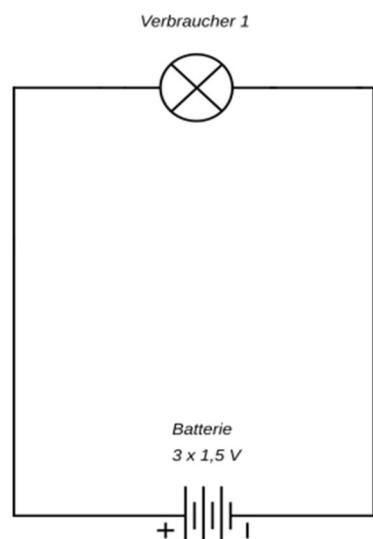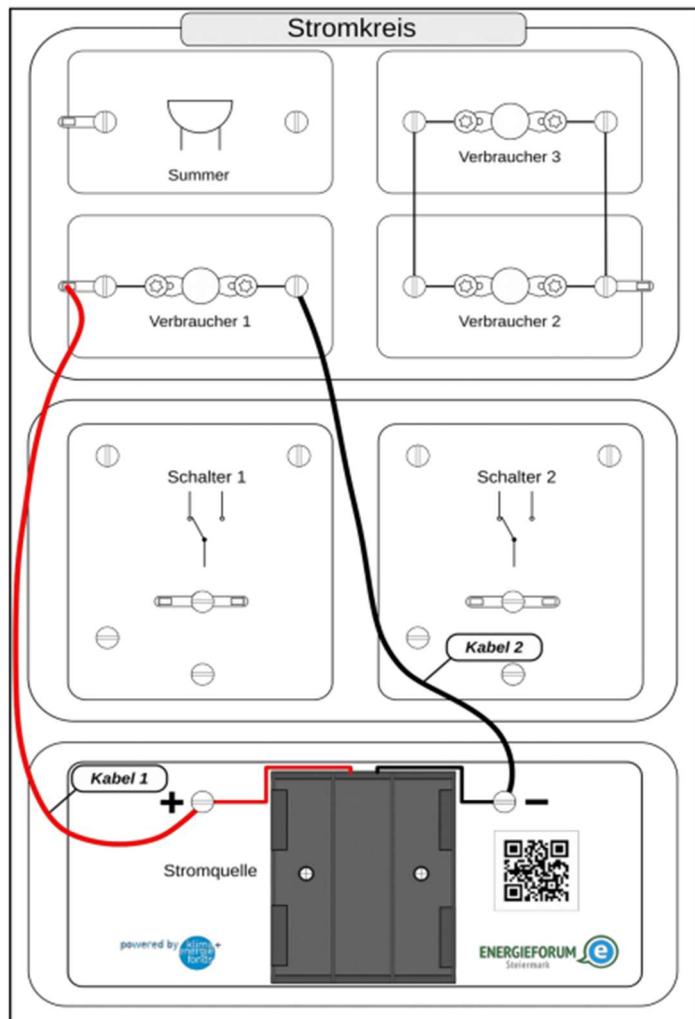- cable 1: from the positive pole of the battery to consumer 1 (small lamp)
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Verbraucher 1 (Lämpchen))
- cable 2: from consumer 1 (small lamp) to the negative pole of the battery
(Kabel 2: vom Verbraucher 1 (Lämpchen) zum Minuspol der Batterie)



Circuit diagram
(Schaltbild Stromkreis)

electrical circuit

