

- In a refrigerator, the light is on until you close the door.
The light switch is operated through the refrigerator door (> off).

(In einem Kühlschrank brennt die Beleuchtung so lange, bis man die Tür schließt.
Der Lichtschalter wird also durch die Kühlschranktür betätigt (> aus).)

Task:

(Aufgabe)

Build the circuit using crocodile cables:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Use the switch as an opener (rubber tightened to the left screw)
(Schalter als Öffner verwenden (Gummi an linke Schraube gespannt))
- Cable 1: from the positive pole of the battery to switch 1
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Schalter 1)
- Cable 2: from switch 1 to consumer 2
(Kabel 2: vom Schalter 1 zum Verbraucher 2)
- Cable 3: from consumer 2 to the negative pole of the battery
(Kabel 3: vom Verbraucher 2 zum Minuspol der Batterie)

