

- U hladnjaku/frižideru svjetlo ostaje upaljeno dok ne zatvorite vrata. Prekidač svjetla zatim aktiviraju (> isključeno) vrata hladnjaka/frižidera.

(In einem Kühlschrank brennt die Beleuchtung so lange, bis man die Tür schließt. Der Lichtschalter wird dann durch die Kühlschranktür betätigt (> aus).)


## Zadatak:

(Aufgabe)

Poveži sklop pomoću kroko-žice:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Koristi prekidač kao otvarač (gumom zategnutu na lijevom vijku/šerafu)  
(Schalter als Öffner verwenden (Gummi an linke Schraube gespannt))
- Žica 1: od pozitivnog pola baterije do prekidača 1  
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Schalter 1)
- Žica 2: od prekidača 1 do potrošača 2  
(Kabel 2: vom Schalter 1 zum Verbraucher 2)
- Žica 3: od potrošača 2 do negativnog pola baterije  
(Kabel 3: vom Verbraucher 2 zum Minuspol der Batterie)

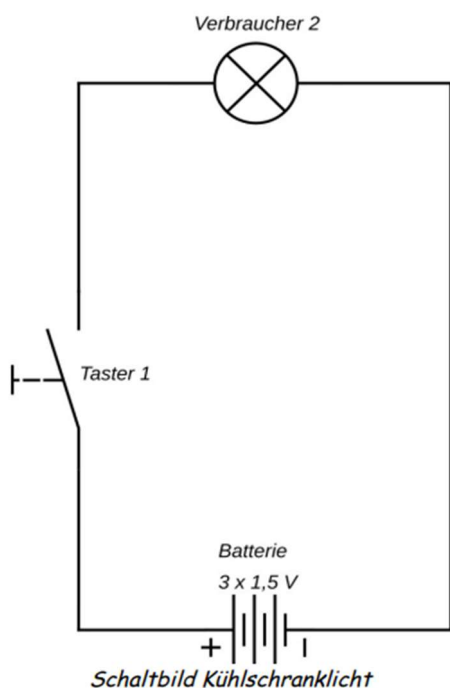

Šema sklopa svjetla u hladnjaku/frižideru

