

- U sklopu s dva strujna kruga, svaki od dva prekidača odvojeno uključuje dva različita potrošača (1 i 2//3).

(Bei der Zwei-Stromkreis-Schaltung werden mit jedem der beiden Schalter getrennt zwei verschiedene Verbraucher (1 und 2//3) geschaltet.)


Zadatak:

(Aufgabe)

Poveži sklop pomoću kroko-žice:


(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Upotrijebi prekidač kao prekidač (gumom rastegnutom na srednjem vijku/šerafu)
(Schalter als Kippschalter verwenden (Gummi an mittlere Schraube gespannt))
- Žica 1: od pozitivnog pola baterije do prekidača 1
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Schalter 1)
- Žica 2: od prekidača 1 do prekidača 2
(Kabel 2: vom Schalter 1 zum Schalter 2)
- Žica 3: od prekidača 2 do potrošača 2
(Kabel 3: vom Schalter 2 zum Verbraucher 2)
- Žica 4: od prekidača 1 do potrošača 1
(Kabel 4: vom Schalter 1 zum Verbraucher 1)
- Žica 5: od potrošača 1 do potrošača 2
(Kabel 5: vom Verbraucher 1 zum Verbraucher 2)
- Žica 6: od potrošača 2 do negativnog pola baterije
(Kabel 6: vom Verbraucher 2 zum Minuspol der Batterie)

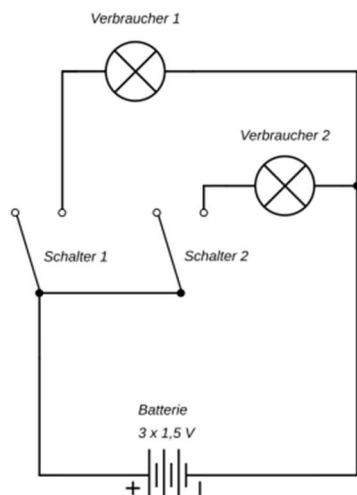

Zwei-Stromkreis-Schaltung

Sklop s dva strujna kruga

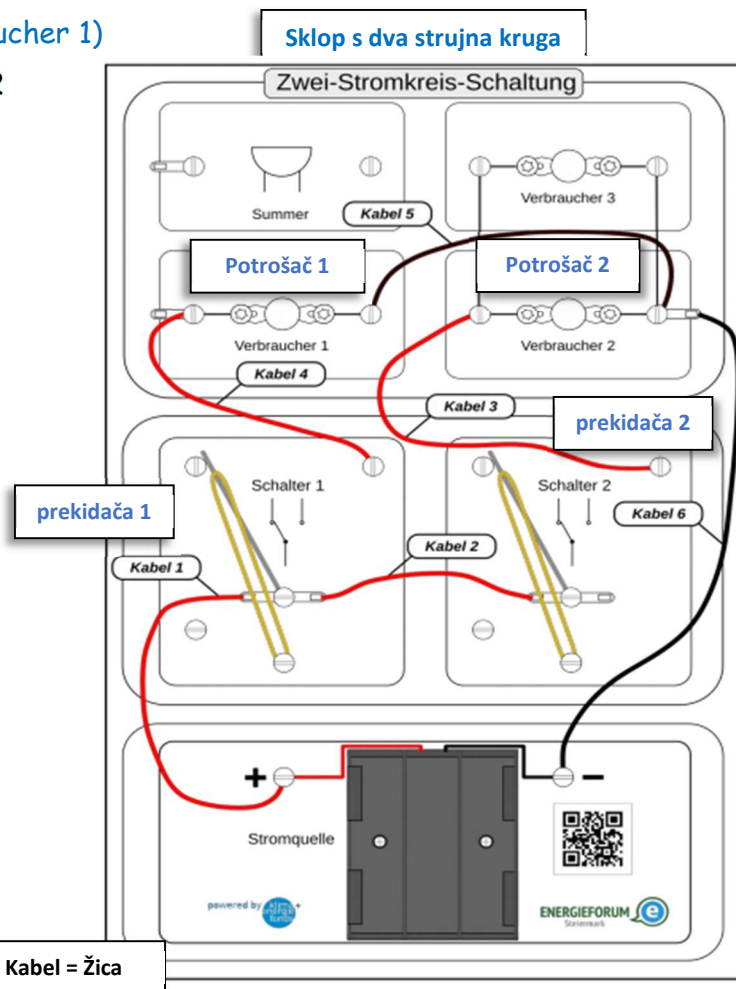

Kabel = Žica