

- When the poles of a voltage source are connected via a load, this is called a **circuit**.
(Wenn die **Pole** einer **Spannungsquelle** über einen **Verbraucher** verbunden werden nennt man das einen **Stromkreis**.)

Task 1:

(Aufgabe)

Build the circuit using crocodile cables:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Use switch 1 as a toggle switch (rubber tightened to middle screw)
(Schalter 1 als Kippschalter verwenden (Gummi an mittlere Schraube gespannt))
- Cable 1: from the positive pole of the battery to switch 1
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Schalter 1)
- Cable 2: from switch 1 to buzzer
(Kabel 2: vom Schalter 1 zum Summer)
- Cable 3: from the buzzer to the negative pole of the battery
(Kabel 3: vom Summer zum Minuspol der Batterie)

