

- When the **poles** of a **voltage source** are connected via a **load**, this is called a **circuit**.  
(Wenn die **Pole** einer **Spannungsquelle** über einen **Verbraucher** verbunden werden nennt man das einen **Stromkreis**.)

## Task 1:

(Aufgabe)

Build the circuit using crocodile cables:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Cable 1: from the positive pole of the battery to the test object  
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Prüfling)
- Cable 2: from the test object to the buzzer  
(Kabel 2: vom Prüfling zum Summer)
- Cable 3: from the buzzer to the negative pole of the battery  
(Kabel 3: vom Summer zum Minuspol der Batterie)

