

- Kada su polovi izvora napona spojeni preko potrošača, to se zove **strujni krug**.
(Wenn die Pole einer Spannungsquelle über einen Verbraucher verbunden werden nennt man das einen **Stromkreis**.)

Zadatak 1:

(Aufgabe)

Poveži sklop pomoću kroko-žice:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

1. žica 1: od pozitivnog pola baterije do ispitnog predmeta
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Prüfling)
2. žica 2: od ispitnog predmeta do zujalice
(Kabel 2: vom Prüfling zum Summer)
3. žica 3: od zujalice do negativnog pola baterije
(Kabel 3: vom Summer zum Minuspol der Batterie)

