


- Sa sklopom zvona, kao što je uobičajeno u stambenim zgradama, zvonom može upravljati dva (ili više) tipki (npr. ulaz u kuću ili vrtna vrata i vrata stana).

(Bei der Klingelschaltung, wie sie bei Wohnhäusern gebräuchlich ist, kann die Klingel von zwei (oder mehreren) Tastern aus betätigt werden (z. B. Hauseingang oder Gartentor und Wohnungstür).

Spoji sklop pomoću kroko-žice:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

- Koristi prekidač kao tipku (guma rastegnuta na lijevom vijku/šerafu)  
(Schalter als Taster verwenden (Gummi an linke Schraube gespannt))
- Žica 1: od pozitivnog pola baterije do tipke 1  
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Taster 1)
- Žica 2: od tipke 1 do tipke 2  
(Kabel 2: vom Taster 1 zum Taster 2)
- Žica 3: od tipke 1 do zujalice  
(Kabel 3: vom Taster 1 zum Summer)
- Žica 4: od tipke 2 do zujalice  
(Kabel 4: vom Taster 2 zum Summer)
- Žica 5: od zujalice do minusa baterije  
(Kabel 5: vom Summer zum Minuspol der Batterie)

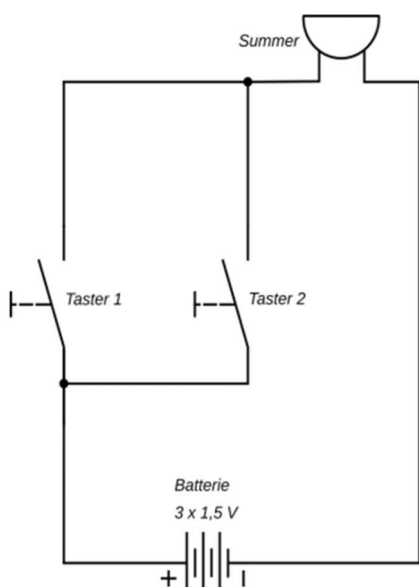

Schaltbild Klingelschaltung

Dijagram zvona

